ASR1, TD/TP: construction des registres

Ce TP est à réaliser avec *Digital*. Vous pouvez télécharger cet outil depuis https://github.com/hneemann/Digital/(la requête Google qui le trouve est "digital logisim"). Cliquez sur "Download latest Release", puis "Digital.zip"; décompressez le fichier zip. Finalement, lancez Digital.exe sous Windows et Digital.sh sous Linux.

Exercice 1: Verrou, flip-flop et chenillard:

- 1. Dans un sous-circuit latch, implantez un verrou à l'aide d'un multiplexeur 2 vers 1. Le verrou doit être passant sur le niveau bas de l'horloge, et verrouiller sur le niveau haut.
- 2. Dans un sous-circuit flip-flop, implantez une bascule à l'aide de deux latch comme dans le poly. Votre bascule doit être régie par le front montant de l'horloge. Inutile de chercher à recycler le composant latch.
- 3. Créez un sous-circuit FFRS qui, en plus du signal d'horloge, a une une entrée reset qui force la valeur stockée à 0 de façon synchrone (i.e. au prochain front montant de l'horloge).
- 4. (optionnel, plus difficile) Créez un autre circuit FFRA qui, en plus du signal d'horloge, a une entrée reset qui, au niveau haut, force la valeur stockée à 0 de façon *asynchrone*, c'est-à-dire instantanément. Il faudra aller modifier les latchs eux-même.
- 5. Dans le circuit main, réalisez un chenillard à 5 leds : une seule led allumée à la fois, et elle se déplace cycliquement. Votre circuit doit comporter une horloge, ainsi qu'un bouton start :
 - lorsque start = 0 en fin d'un cycle d'horloge (front montant), le circuit est ré-initialisé (seule la première led est allumée, et le circuit est prêt à redémarrer),
 - lorsque start = 1 la led allumée avance dans le chenillard.

Les spécifications du circuit ne sont pas très précises... Faites donc un chronogramme pour bien décrire le comportement au démarrage du circuit, puis sur une dizaine de cycles.

Exercice 2: Du registre à la mémoire : Construire un registre n bits à partir d'un registre 1 bit. Construire une mémoire adressable de 16 cases de 4 bits à partir de registres 1 bit et de multiplexeurs.